

CURSO DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS

Práctica nº:




Título de la práctica:

ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS CON CUATRO ALTAVOCES DE 8 Ω. CONEXIÓN CON FICHAS.

Fecha:

Nombre y Apellidos:

Esquema eléctrico:

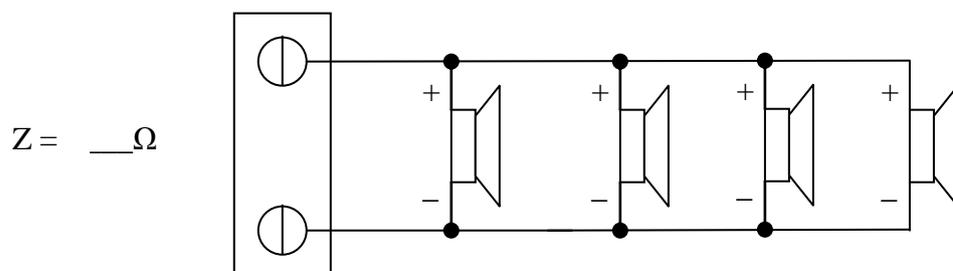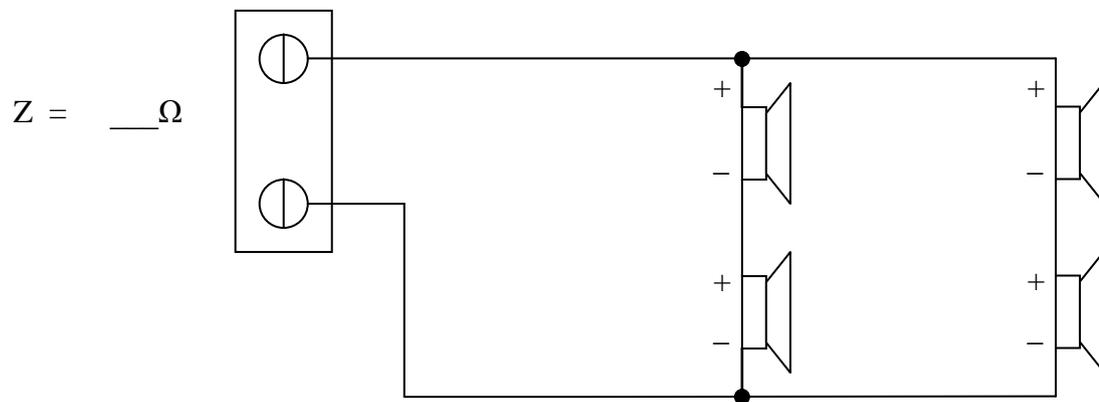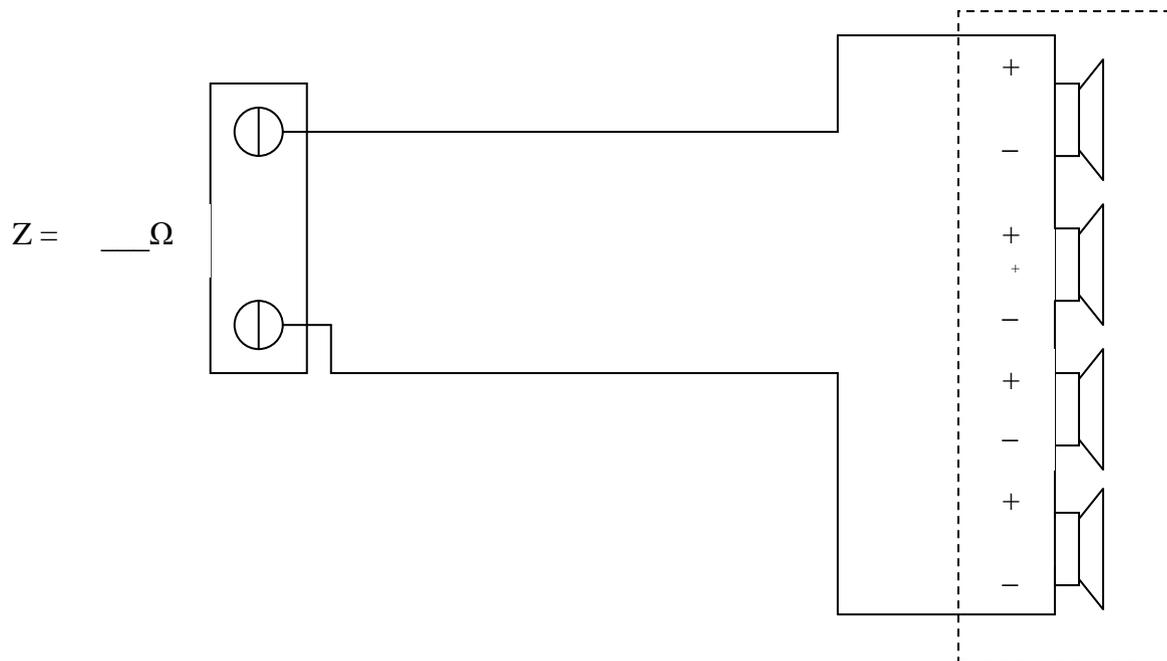

Descripción del circuito eléctrico:

Materiales y dispositivos eléctricos utilizados:

Observaciones y comprobaciones sobre la práctica:

1. Medir y anotar el valor de la impedancia en cada configuración.