

# CURSO DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS

Práctica nº:


Título de la práctica:

MONTAJE DE UN CIRCUITO DE FILTRO ACUSTICOS CON SALIDA A TRES FRECUENCIAS: Agudos (tweeter): 2 KHz a 20 KHz.  
Medios: 800 Hz a 7 KHz. Graves (woofer): 30 Hz a 800 Hz.

Fecha:

Nombre y Apellidos:

Esquema eléctrico:

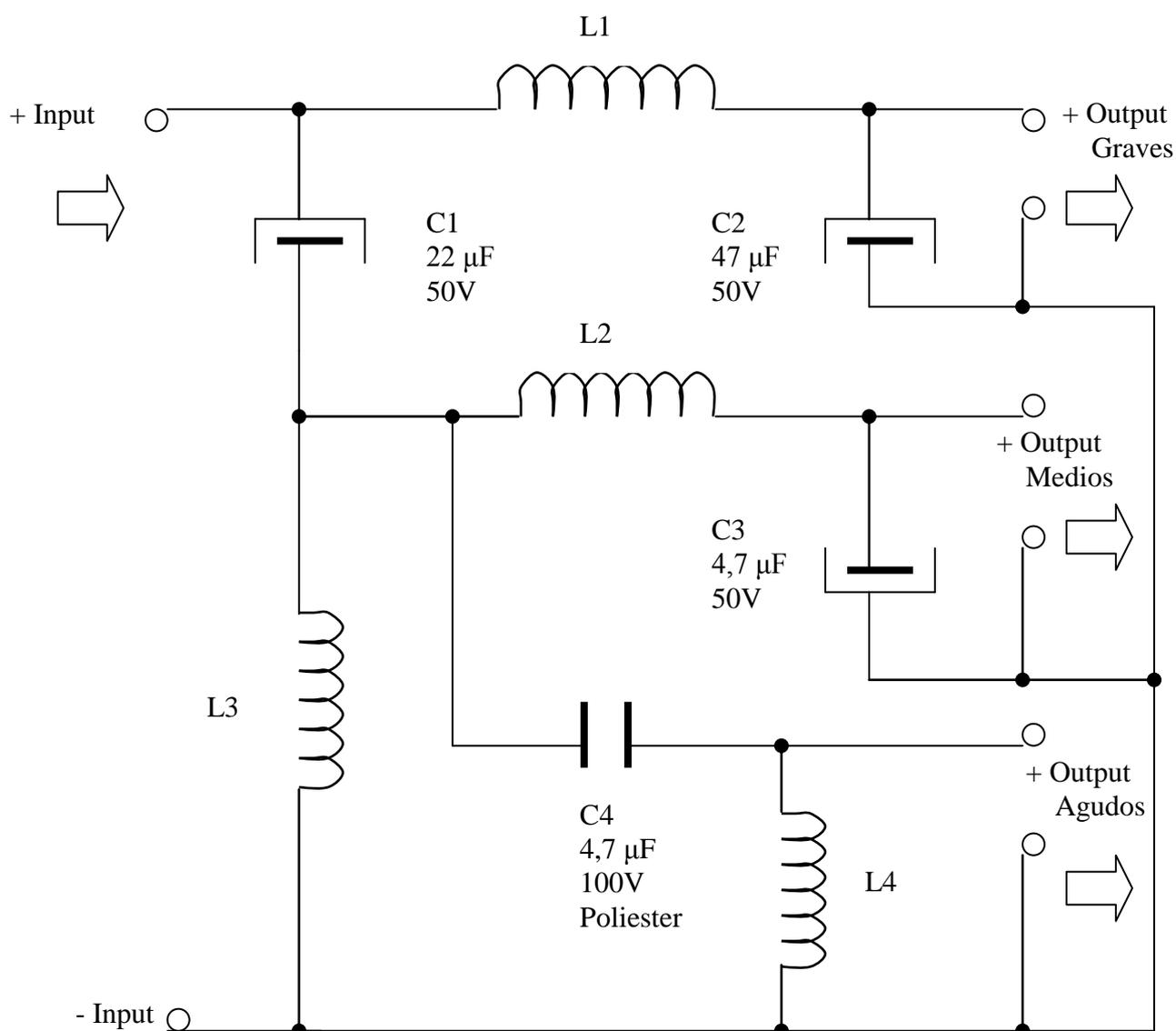

Descripción de la práctica:

Materiales y dispositivos eléctricos utilizados:

Observaciones y comprobaciones sobre la práctica: