Luz hipnótica (SCR-MCR106)
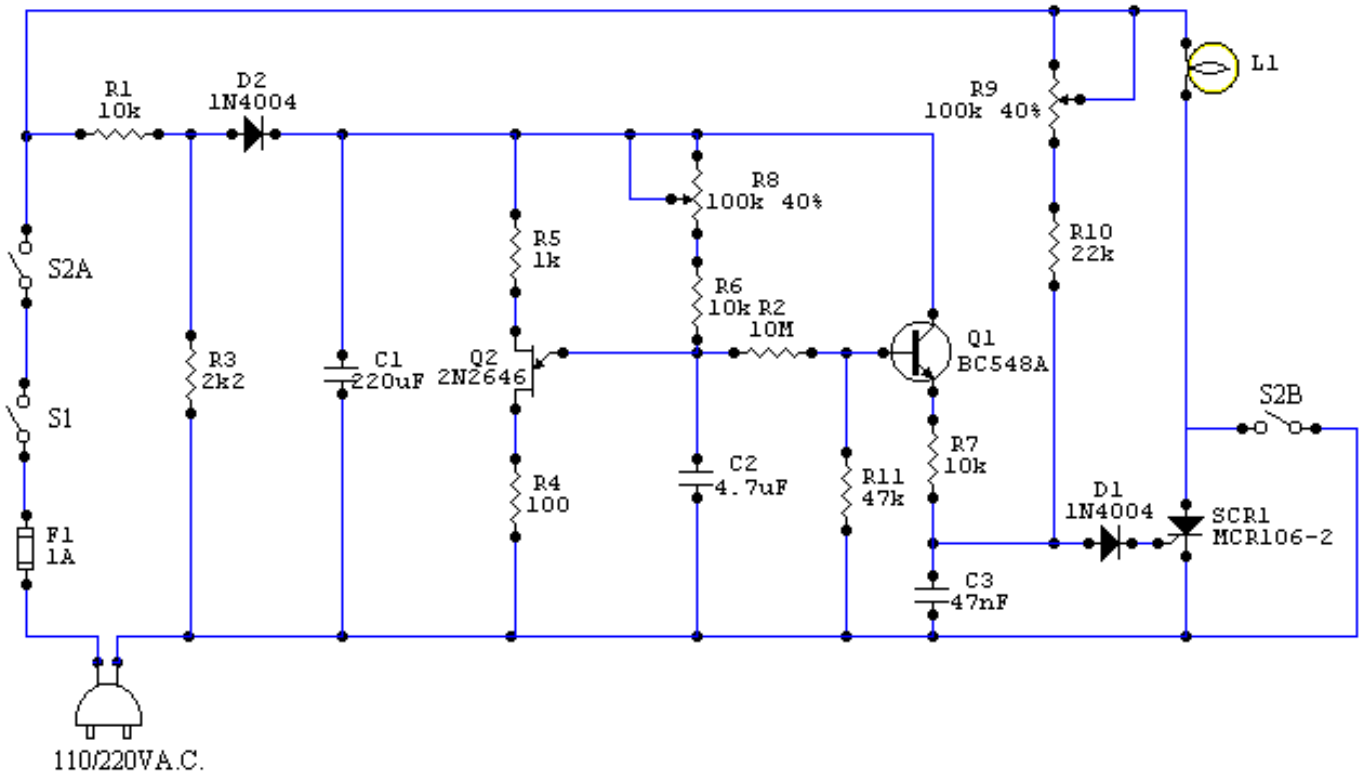
Está lámpara oscila rápidamente, cambiando de brillo en frecuencia controlada por P1 y amplitud por P2. El efecto es hipnótico y puede ser obtenido por el accionamiento de S2 que también lo corta. R1 tiene valor según la red (10k para 110V y 22k para 220V) y debe ser de alambre de por lo menos 10W. El SCR debe ser montado en disipador de calor si la lámpara fura de mas de 40Watt. En la red de 110V la potencia máxima recomendada es de 100W, y en la red de 220V de 200W.